
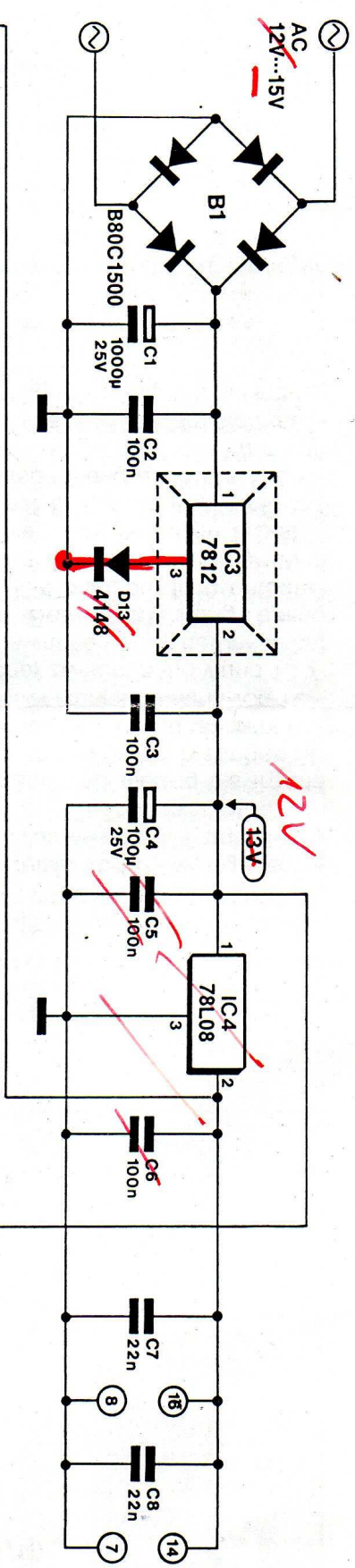


Bild 1.18. Die tastengesteuerte Signal-Relais-Umschaltung ersetzt den konventionellen Eingangswahlschalter.

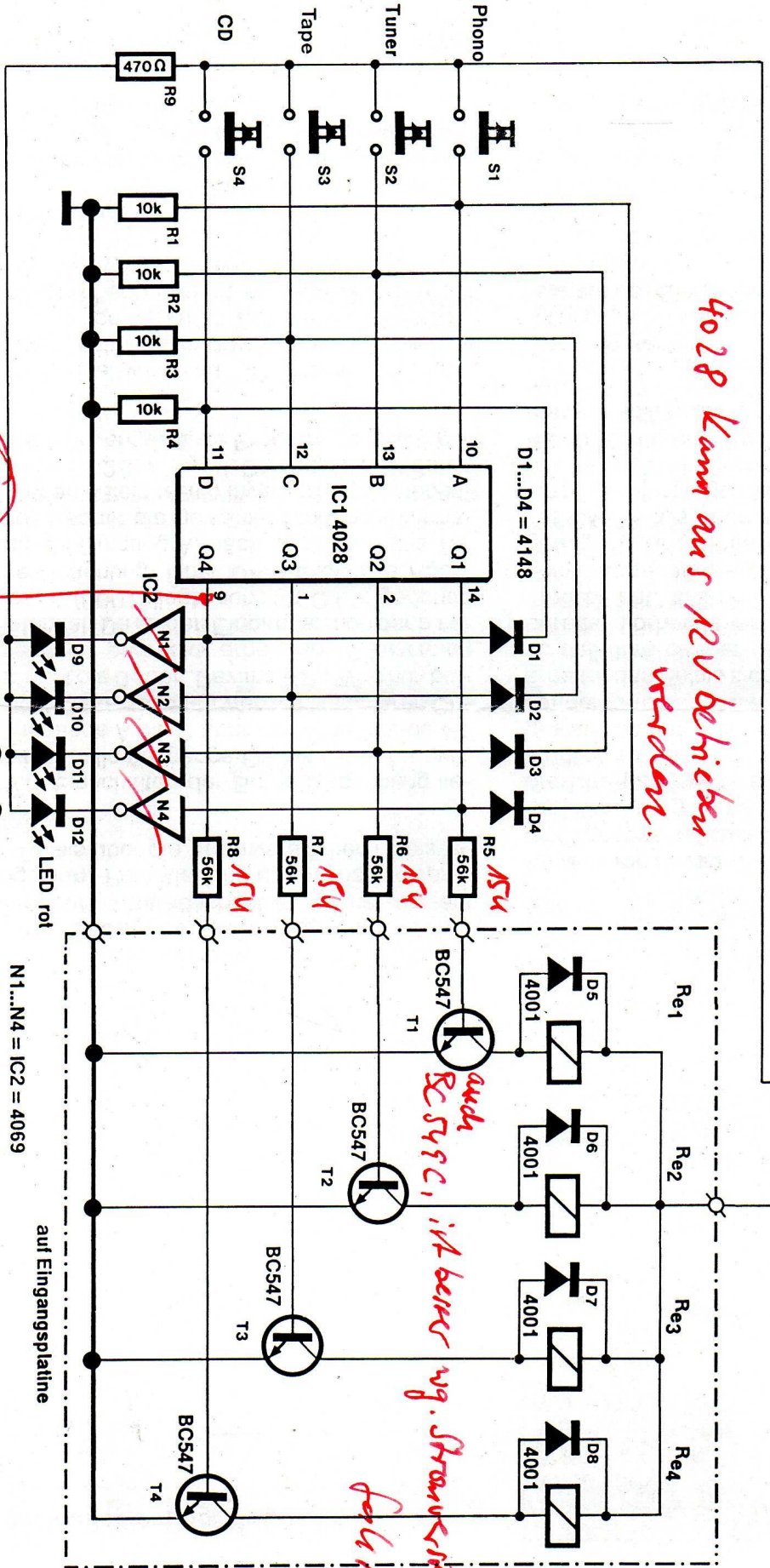

4028 kann aus 12V betrieben werden.



auch BC547C, ist besser wg. Stromversorgungsfehler

N1...N4 = IC2 = 4069

auf Eingangsplatine

*4x 15kΩ
BC547C
LED 1k (Rückwert)*