
Bestückungsplan

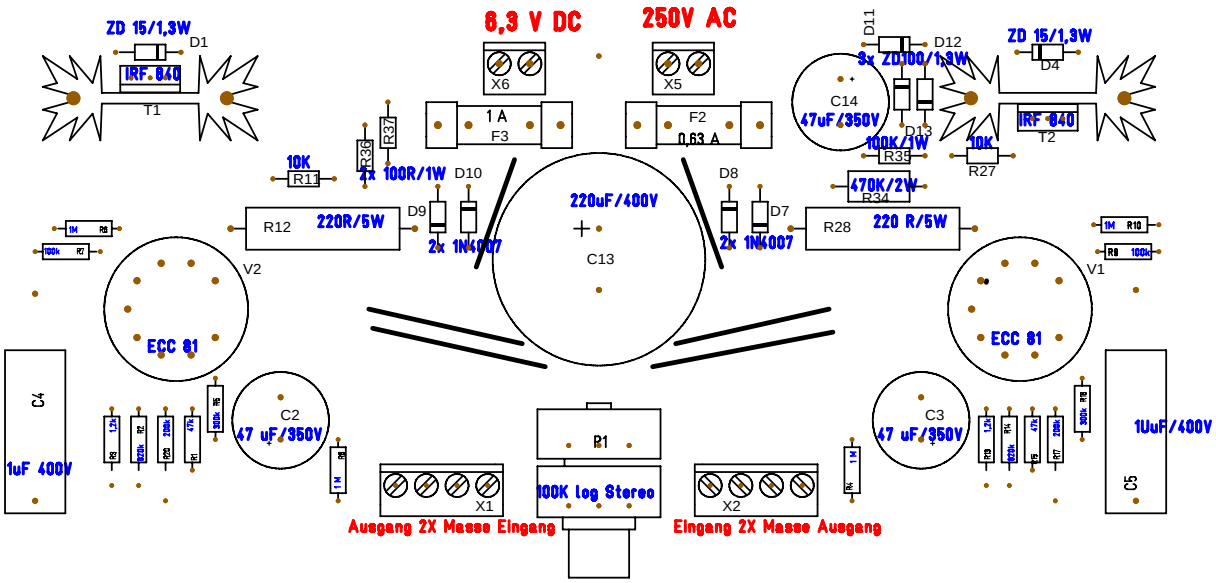Vorverstärker mit 2 ECC 81 nach Klaus Knipschild http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/Knipschild-ECC81-VV/VorstufeECC81.htm kombiniert mit einem modifizierten Netzteil der EL 84 Endstufe von Michael Dieckmann http://www.michael-dieckmann.de/projekte_verstaerker_se84.htm



Geändert wurden an dem Netzteil nur die 3 Zenerdioden auf ZD 100/1,3W.
Alle Widerstände sofern nicht anders angegeben 0,6 W Metallfilm. Der Koppelkondensator ist ein 1uF/600v Röderstein von Tubetown.
Für die restlichen Teile empfehle ich die Bestellliste von Michael Dieckmann EL 84 Röhrenverstärker.(Links s.o.)
Versorgt wird die Schaltung mit einem Ringkerntrafo von Tubetown http://www.tube-town.net/ttstore/product_info.php/info/p527_Ringkern-Netztrafo-50VA-Preamp.html
Eine Gleichstromheizung ist zu empfehlen.