
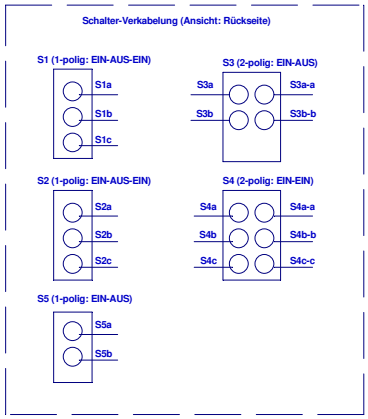



* Wenn die Spannung um etwa 0,8-1V zu hoch ist, dann kann man durch diese Dioden die Spannung senken, es können auch andere Dioden verwendet werden, sie sollten aber für mind. 2A ausgelegt sein!

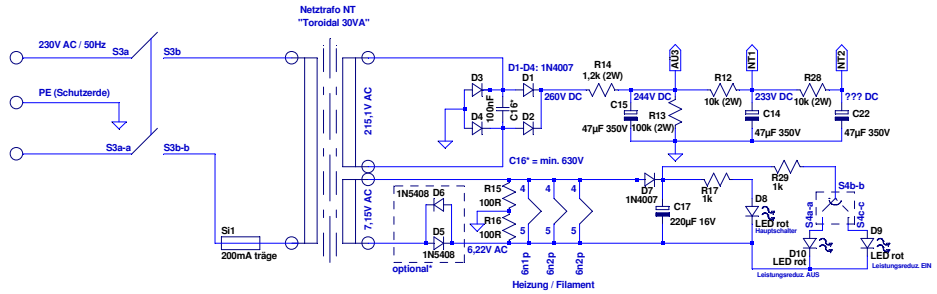** Wenn kein Stecker in der Buchse ist, dann wird der 10R-Widerstand parallel zum AÜ geschaltet und schützt ihn. Sollte dabei die Leistungsreduzierung eingeschaltet sein, so ist R18 zusätzlich in Serie sowie R19 parallel. $R_{ges}$ ist dann: 8,51 Ohm.




Alle Widerstände, sofern nicht anders angegeben, 1W
Alle Kondensatoren, sofern nicht anders angegeben: Spannungsfestigkeit mind. 350V