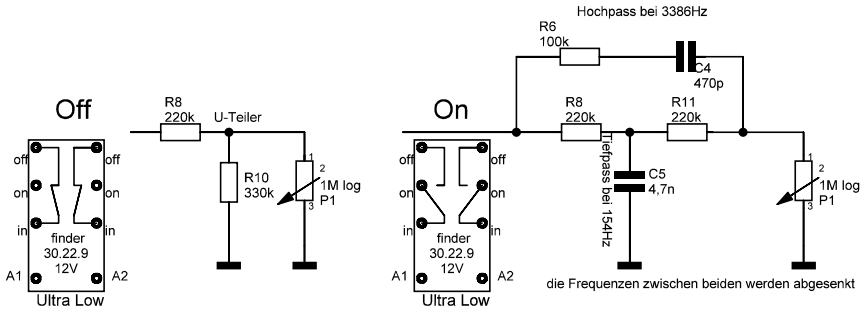

Off
R8
220k
U-Teiler
R10
330k
1M log
P1
off
on
in
finder
30.22.9
12V
A1
A2
Ultra Low
Hochpass bei 3386Hz
R6
100k
C4
470p
On
R8
220k
R11
220k
Tiefpass bei 154Hz
C5
4,7n
1M log
P1
off
on
in
finder
30.22.9
12V
A1
A2
Ultra Low
die Frequenzen zwischen beiden werden abgesenkt