
DC-Protection Power Amps

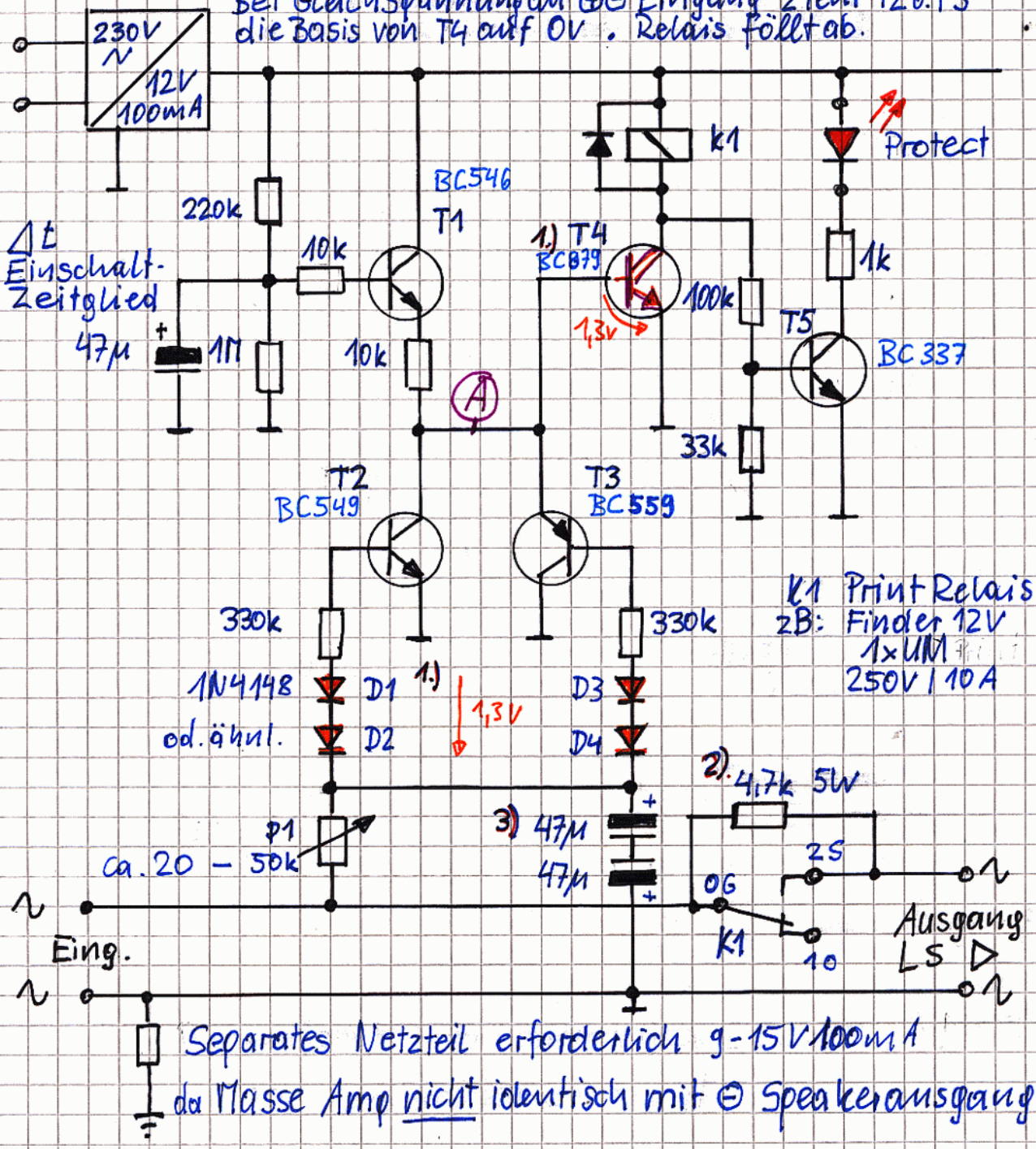Einschaltmoment: Relais in Ruhe, Zeitglied setzt Potential (A) hoch Relais zieht an
Bei Gleichspannung am ⊕⊖ Eingang zieht T2 o. T3 die Basis von T4 auf 0V . Relais fällt ab.



K1 Print Relais
zB: Finder 12V
1x UM
250V / 10A

Separates Netzteil erforderlich 9-15V 100mA
da Masse Amp nicht identisch mit ⊖ Speakerausgang


1). Wenn T4 Darlington-Typ müssen 2 Dioden (2x 0,65V) in der Basisleitung Liegen

2). Optional: 1 - 4,7k 3) opt. bipolar Elko

BC 879 T4 NPN Darl.



BC546 NPN T1

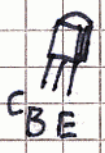

BC 549 NPN T2
BC 559 PNP T3



BC 337 NPN T5

